

Caratteristiche di uscita del BJT

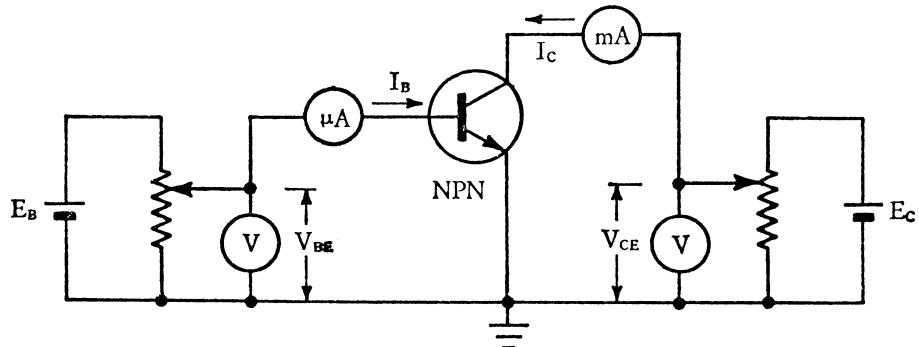


FIG. 7. - Schema di principio di un circuito per il rilievo delle caratteristiche di un transistore NPN collegato ad emettitore comune.

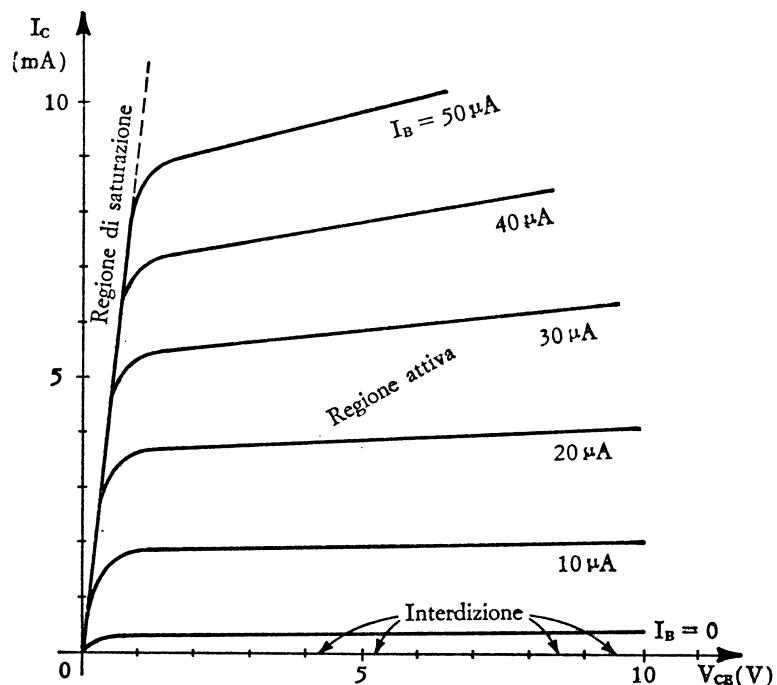


FIG. 8. - Caratteristiche di collettore o caratteristiche di uscita di un transistore NPN.

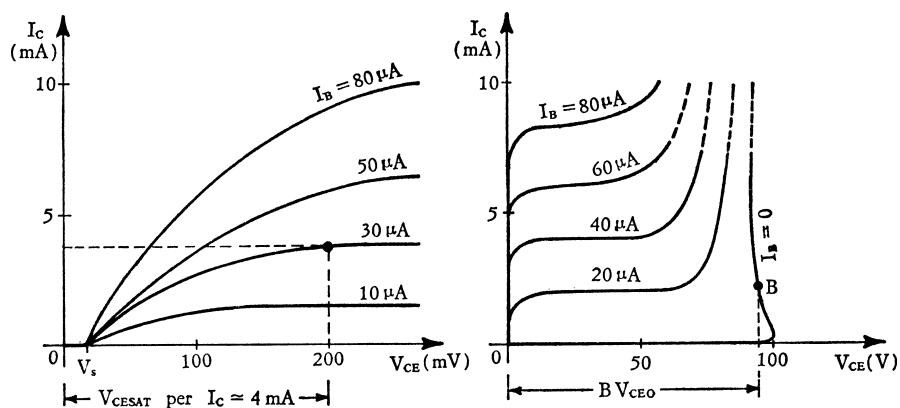


FIG. 9. - Regione di saturazione delle curve di collettore.

FIG. 10. - Regione delle tensioni V_{CE} elevate.